Предисловие 5 Список основных сокращений 7 Введение 9 Глава 1. Общие сведения о датчиках физических величин и измерительных схемах 12 1.1. Классификация датчиков 12 1.2. Генераторные датчики сигналов 13 1.2.1. Датчики напряжения 14 1.2.2. Датчики тока 18 1.2.3. Датчики заряда 20 1.3. Параметрические датчики сигналов 22 1.3.1. Последовательные цепи и делители напряжения 23 1.3.2. Мостовые измерительные схемы 26 1.3.3. Мосты переменного тока 31 1.3.4. Подключение датчиков к мостовым схемам 34 Глава 2. Усилители сигналов сенсоров 37 2.1. Параметры интегральных операционных
Введение 9 Глава 1. Общие сведения о датчиках физических величин и измерительных схемах 12 1.1. Классификация датчиков. 12 1.2. Генераторные датчики сигналов 13 1.2.1. Датчики напряжения 14 1.2.2. Датчики тока 18 1.2.3. Датчики заряда 20 1.3. Параметрические датчики сигналов 22 1.3.1. Последовательные цепи и делители напряжения 23 1.3.2. Мостовые измерительные схемы 26 1.3.3. Мосты переменного тока 31 1.3.4. Подключение датчиков к мостовым схемам 34 Глава 2. Усилители сигналов сенсоров 37
Глава 1. Общие сведения о датчиках физических величин и измерительных схемах 12 1.1. Классификация датчиков 12 1.2. Генераторные датчики сигналов 13 1.2.1. Датчики напряжения 14 1.2.2. Датчики тока 18 1.2.3. Датчики заряда 20 1.3. Параметрические датчики сигналов 22 1.3.1. Последовательные цепи и делители напряжения 23 1.3.2. Мостовые измерительные схемы 26 1.3.3. Мосты переменного тока 31 1.3.4. Подключение датчиков к мостовым схемам 34 Глава 2. Усилители сигналов сенсоров 37
и измерительных схемах 12 1.1. Классификация датчиков. 12 1.2. Генераторные датчики сигналов 13 1.2.1. Датчики напряжения 14 1.2.2. Датчики тока 18 1.2.3. Датчики заряда 20 1.3. Параметрические датчики сигналов 22 1.3.1. Последовательные цепи и делители 23 1.3.2. Мостовые измерительные схемы 26 1.3.3. Мосты переменного тока 31 1.3.4. Подключение датчиков к мостовым схемам 34 Глава 2. Усилители сигналов сенсоров 37
и измерительных схемах 12 1.1. Классификация датчиков. 12 1.2. Генераторные датчики сигналов 13 1.2.1. Датчики напряжения 14 1.2.2. Датчики тока 18 1.2.3. Датчики заряда 20 1.3. Параметрические датчики сигналов 22 1.3.1. Последовательные цепи и делители 23 1.3.2. Мостовые измерительные схемы 26 1.3.3. Мосты переменного тока 31 1.3.4. Подключение датчиков к мостовым схемам 34 Глава 2. Усилители сигналов сенсоров 37
1.2. Генераторные датчики сигналов 13 1.2.1. Датчики напряжения 14 1.2.2. Датчики тока 18 1.2.3. Датчики заряда 20 1.3. Параметрические датчики сигналов 22 1.3.1. Последовательные цепи и делители напряжения 23 1.3.2. Мостовые измерительные схемы 26 1.3.3. Мосты переменного тока 31 1.3.4. Подключение датчиков к мостовым схемам 34 Глава 2. Усилители сигналов сенсоров 37
1.2. Генераторные датчики сигналов 13 1.2.1. Датчики напряжения 14 1.2.2. Датчики тока 18 1.2.3. Датчики заряда 20 1.3. Параметрические датчики сигналов 22 1.3.1. Последовательные цепи и делители напряжения 23 1.3.2. Мостовые измерительные схемы 26 1.3.3. Мосты переменного тока 31 1.3.4. Подключение датчиков к мостовым схемам 34 Глава 2. Усилители сигналов сенсоров 37
1.2.2. Датчики тока 18 1.2.3. Датчики заряда 20 1.3. Параметрические датчики сигналов 22 1.3.1. Последовательные цепи и делители напряжения 23 1.3.2. Мостовые измерительные схемы 26 1.3.3. Мосты переменного тока 31 1.3.4. Подключение датчиков к мостовым схемам 34 Глава 2. Усилители сигналов сенсоров 37
1.2.2. Датчики тока 18 1.2.3. Датчики заряда 20 1.3. Параметрические датчики сигналов 22 1.3.1. Последовательные цепи и делители напряжения 23 1.3.2. Мостовые измерительные схемы 26 1.3.3. Мосты переменного тока 31 1.3.4. Подключение датчиков к мостовым схемам 34 Глава 2. Усилители сигналов сенсоров 37
1.3. Параметрические датчики сигналов 22 1.3.1. Последовательные цепи и делители напряжения 23 1.3.2. Мостовые измерительные схемы 26 1.3.3. Мосты переменного тока 31 1.3.4. Подключение датчиков к мостовым схемам 34 Глава 2. Усилители сигналов сенсоров 37
1.3.1. Последовательные цепи и делители напряжения 23 1.3.2. Мостовые измерительные схемы 26 1.3.3. Мосты переменного тока 31 1.3.4. Подключение датчиков к мостовым схемам 34 Глава 2. Усилители сигналов сенсоров 37
напряжения
1.3.2. Мостовые измерительные схемы. 26 1.3.3. Мосты переменного тока 31 1.3.4. Подключение датчиков к мостовым схемам 34 Глава 2. Усилители сигналов сенсоров 37
1.3.3. Мосты переменного тока
1.3.4. Подключение датчиков к мостовым схемам 34 Глава 2. Усилители сигналов сенсоров
Глава 2. Усилители сигналов сенсоров
CONTROL OF THE LOCK OF THE SECOND OF THE SEC
2.1 Параметры интегральных операционных
2.1. Hapamerphi mirei panbibia onepaquombia
усилителей
2.2. Классификация интегральных операционных
усилителей (ОУ)48
2.3. Анализ погрешностей усилителей 53
2.3.1. Методы анализа усилителей
2.3.2. Структура погрешностей усилителей 59
2.4. Разновидности специализированных ОУ 63
2.4.1. Измерительные усилители
2.4.2. Усилители с модуляцией и демодуляцией
сигнала
2.4.3. Двухканальные ОУ

2.4.4. Усилители с периодической компенсацией дрейфа нуля (ПКД-усилители) 78 2.4.5. Программируемые ОУ 86 2.4.6. Токоразностные ОУ (усилители Нортона) 88 2.4.7. Изолирующие ОУ 97 2.5. Однополярное питание ОУ 102 2.6. Шумы усилительных схем 108
Глава 3. Датчики физических величин
3.1. Фотодатчики
с зарядовой связью
3.2. Датчики температуры
3.2.1. Металлические термометры
сопротивления
3.2.2. Терморезисторы
3.2.3. Термопары
3.2.4. Полупроводниковые датчики
температуры
3.3. Датчики деформации и смещения 167
3.3.1. Металлические тензодатчики 168
3.3.2. Полупроводниковые тензодатчики 172
3.3.3. Пьезоэлектрические датчики 178
3.4. Датчики магнитного поля
3.4.1. Датчики на эффекте Холла
3.4.2. Магниторезисторы
Глава 4. Устройства отображения информации (УОИ) 202
4.1. Классификация и характеристики УОИ
Литература
2.4. Разновидности специализированизм ОУ 63